

IAP - Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Digitális oktatás • 10. hét

Váltó- és keresztkapcsolások kialakítása, értelmezése és dokumentálása

Digitális feldolgozó feladatlap

1. Rajzold fel egy két helyről működtetett világítási áramkör működési vázlatát két váltókapcsolóval.
2. Jelöld a betápláló L, a két összekötő vezető, a kapcsolt L, az N és a PE funkcióját.
3. Magyarázd el 4-5 mondatban, hogyan változtatja meg bármelyik váltókapcsoló működtetése a lámpa állapotát.
4. Egészítsd ki a kapcsolást három kezelési helyre egy keresztkapcsolóval.
5. Készíts állapottáblát a három kapcsoló legalább hat különböző állapotára.
6. Sorolj fel legalább öt tipikus bekötési vagy dokumentációs hibát.
7. Írj 6 lépéses hibakeresési sorrendet arra az esetre, ha az egyik kezelési helyről nem változtatható meg a lámpa állapota.
8. Készíts rövid kapocs- és vezetőjegyzéket a három helyről történő kapcsoláshoz.

Értékelés

Működési logika 35% • rajz és jelölés 25% • hibakeresés 25% • dokumentáció 15%.