

2. hét - Feladatlap

Feszültség és áramkör

Név: _____ Dátum: _____

1. Alapfogalmak

Írd le röviden: feszültség, áramforrás, fogyasztó, nyitott áramkör, zárt áramkör.

2. Párosítás

Párosítsd az elemeket a feladatukkal: áramforrás - vezeték - kapcsoló - fogyasztó. Feladatok: energiát alakít át; vezető utat biztosít; feszültséget hoz létre; megszakítja/zárja az áram útját.

3. Döntsd el!

- a) Nyitott kapcsolónál ideális esetben folyik áram. I / H
- b) Feszültség önmagában nem garantál áramfolyást. I / H
- c) A 24 V DC egyenfeszültséget jelent. I / H
- d) A fogyasztó mindig áramforrás. I / H

4. Hibakeresés

Egy 12 V-os akkumulátor, biztosíték, kapcsoló és izzó soros körében az izzó nem világít. Írj legalább négy lehetséges hibát és mellé egy-egy ellenőrzési módot.

5. Saját példa

Rajzolj egyszerű kapcsolási vázlatot: 24 V DC tápegység + kapcsoló + jelzőlámpa. Jelöld a +24 V és 0 V pontokat, valamint az áram útját zárt kapcsolónál.