

36. hét - Összefoglaló feladatlap

Komplex összefoglalás, rendszertervezés és vizsgafelkészítés

Név: _____ Dátum: _____

1. Rajzold fel az éves szakmai láncot a felméréstől a hibakeresésig!

2. Hasonlítsd össze: hagyományos kapcsoló - impulzusrelé - buszos nyomógomb!

3. Írd le egy motoros fogyasztó vezérlő- és főáramkörének feladatát!

4. Sorold fel: kismegszakító, RCD/RCBO, SPD - mi a fő feladatuk?

5. Magyarázd el: KNX fizikai cím, KNX csoportcím, DALI csoport, DALI jelenet!

6. Rajzold fel a KNX → KNX-DALI gateway → DALI → LED driver → lámpa jelutat!

7. Írd le az üzembe helyezés fő lépéseit!

8. Adj hibakeresési sorrendet arra az esetre, ha a világítás kézzel működik, automatikusan nem!

IAP záró kihívás: Tervezd meg egy intelligens tanterem működését két világítási zónával, jelenlét- és fényérzékeléssel, DALI világítással, KNX kezelővel és motoros árnyékolással. Adj négy jelenetet és egy hibakeresési tervet!