

IAP - Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 9. hét

Világítási áramkörök és alapkapcsolások kialakítása, szerelése és ellenőrzése

Műhelyi gyakorlati feladat

Feladat

Építs oktatótáblán egy egyáramkörös világítási kapcsolást 1 kapcsolóval és 1 világítótesttel.

Szükséges elemek

Oktatótábla, kapcsoló, világítótest vagy oktatási lámpafoglalat, kötőelem, megfelelő vezetők, kéziszerszámok és ellenőrző műszer.

1. Előkészítés

Értelmezd a rajzot, azonosítsd a szerelvényeket és a vezetőfunkciókat.

2. Vezetékezés

Határozd meg a szükséges vezetőket és alakíts ki rendezett, megfelelő hosszúságú vezetékezést.

3. Bekötés

Kösd be a kapcsolót és a világítótestet a rajz szerint. A kötések után végezz húzópróbát.

4. Ellenőrzés

Szemrevételezés, vezetőazonosítás, kötési pontok ellenőrzése és feszültségmentes folytonossági vizsgálat.

5. Hibafeladat

A tanár egy előre kialakított hibát helyez el a kapcsolásban. A hibát rajzkövetéssel kell megtalálni és dokumentálni.

Leadandó

Működési vázlat + ellenőrzőlista + a megtalált hiba és javítás rövid leírása.

➤ IAP heti kihívás

A kapcsolás bekötése után a lámpa folyamatosan világít, a kapcsoló állásától függetlenül.

Határozz meg legalább három lehetséges bekötési hibát, majd adj olyan hibakeresési sorrendet, amely felesleges bontás nélkül elvezet a hiba helyéhez.