

Épületvillamosság 2 - 8. hét

Gyakorlat - Kötések kialakítása, vezetők előkészítése és szerelvények bekötése

Felnőtt oktatás - jelenléti oktatás - 5 óra

Gyakorlati feladat

Feszültségmentes oktatási szerelőfalon készíts el egy áramkörreszletet: 1 db egyáramkörös kapcsoló, 1 db lámpakiállítás, 1 db védőérintkezős dugalj és legalább 1 kötési pont.

Munkamenet

- Ellenőrizd a rajzot és azonosítsd a vezetőket.
- Határozd meg a szükséges szerelési tartalékot.
- Készítsd elő a vezetővégeket sérülésmentesen.
- Válaszd ki a megfelelő kapcsokat/kötőelemeket.
- Készítsd el a kötések és a szerelvények bekötését.
- Végezz húzópróbát minden érintett vezetőn.
- Rendezd el a vezetőket a dobozokban.
- Végezz vizuális ellenőrzést és folytonosságmérést feszültségmentes állapotban.

Átadás

- Kész szerelőfali részlet.
- Kitöltött 8 pontos ellenőrzőlista.
- Egyszerű bekötési vázlat L-N-PE jelöléssel.
- Rövid önértékelés: mi sikerült jól, mit javítanál.

Biztonság

A gyakorlat kizárólag feszültségmentes oktatási környezetben végezhető. Feszültség alá helyezés csak oktatói ellenőrzés és engedély után történhet.

➤ IAP heti kihívás

A dugalj egyik vezetője húzópróbára kicsúszik. Állapítsd meg a hiba okát, készíts javítási tervet, majd ellenőrizd újra a kötet.