

14. hét - Feladatlap

Soros és párhuzamos ellenálláskapcsolások

Név: _____ Dátum: _____

1. Számítsd ki az eredőt!

a) $120\ \Omega + 330\ \Omega$ sorosan

b) $470\ \Omega + 1\ \text{k}\Omega$ sorosan

c) $100\ \Omega \parallel 100\ \Omega$

d) $220\ \Omega \parallel 330\ \Omega$

e) $1\ \text{k}\Omega \parallel 2,2\ \text{k}\Omega$

2. Egészítsd ki!

Soros kapcsolásban az _____ minden ellenálláson azonos, a _____ megoszlik. Párhuzamos kapcsolásban az ágak _____ azonos, az ágak _____ összeadódnak.

3. Gyors ellenőrzés

$470\ \Omega$ és $1\ \text{k}\Omega$ párhuzamos kapcsolásának eredője lehet-e $680\ \Omega$? Indokold először számítás nélkül, majd számítsd ki!

4. Ohm-törvény alkalmazása

$R_1 = 220\ \Omega$, $R_2 = 330\ \Omega$ sorosan, $U = 11\ \text{V}$. Számítsd ki R_e , I , U_1 és U_2 értékét!

5. IAP gondolkodó

Két azonos, $1\ \text{k}\Omega$ -os ellenállásból készíts soros és párhuzamos kapcsolást. Hányszorosa a soros eredő a párhuzamos eredőnek?