

IAP

17. hét - Feladatlap

Villamos szerelések • 11. évfolyam • 17. hét

A feladatlap célja a földelés, PE-folytonosság és hibahurok összefüggéseinek rögzítése.

1. Rajzold fel egy fémházas, egyfázisú fogyasztó testzárlati hibaáramának útját! Jelöld: L, hibahely, test, PE/PEN, forrás.

2. $U_0 = 230 \text{ V}$ és $Z_s = 1,15 \Omega$. Számítsd ki a várható hibaáramot!

3. $U_0 = 230 \text{ V}$ és $Z_s = 2,30 \Omega$. Számítsd ki a várható hibaáramot, majd hasonlítsd össze az előző eredménnyel!

4. Magyarázd meg: miért lehet veszélyes a laza PE-kötés akkor is, ha a készülék normál üzemben működik?

5. Írd helyes sorrendbe: folytonosságmérés; feszültségmentesség ellenőrzése; dokumentálás; feszültségmentesítés; mérőműszer ellenőrzése.

6. Egy mondatban fogalmazd meg a kapcsolatot Z_s és a hibaáram között!