

IAP

2. hét - Csatlakozás, méretlen és mért fővezetékek

GYAKORLATI LAP

Rendszertervezés - mérőhely - mért/méretlen határ

Kiinduló helyzet

Egy háromfázisú családi ház közcélú hálózatról kap ellátást. A feladat a csatlakozás, a méretlen oldal, a fogyasztásmérőhely, a mért fővezeték és a főelosztó logikus blokkvázlatának elkészítése.

1. Blokkvázlat - energiaút

Rajzold fel az energia útját a közcélú hálózattól a főelosztóig. Jelöld külön a méretlen és a mért hálózatrészt.

RAJZTERÜLET

2. A csatlakozás elemei

Töltsd ki a táblázatot az egyes elemek feladatával!

Elem	Feladat	Mért / méretlen oldal
Csatlakozás		
Méretlen fővezeték		
Fogyasztásmérőhely		
Fogyasztásmérő		
Mért fővezeték		
Főelosztó		

3. Vezetők és jelölések

L1, L2, L3: _____

N: _____

PE: _____

PEN: _____

4. Számítás

A becsült egyidejű teljesítmény 13,8 kW. Számítsd ki a közelítő áramot háromfázisú, 400 V-os hálózatra!

$$I \approx P / (\sqrt{3} \times U) = \underline{\hspace{2cm}}$$

5. Szakmai ellenőrzőlista

- ☐ Az energiaút egyértelműen követhető.
- ☐ A méretlen és mért hálózatrész elkülönül.
- ☐ A fogyasztásmérőhely helye egyértelmű.
- ☐ A fővezetékek szerepe értelmezhető.
- ☐ A számítás tartalmaz képletet, behelyettesítést és mértékegységet.