

IAP

3. hét - Elosztóhálózatok, áramkörök, vezeték- és kábelrendszerek

GYAKORLATI LAP

Tervezési feladat – kétszintes családi ház elosztása

Készíts egyszerű egyvonalas vagy blokkvázlatot. Legyen főelosztó, legalább egy alelosztó és legalább nyolc végáramkör.

1. Elosztási vázlat

RAJZTERÜLET

2. Áramköri terv

Áramkör	Rendeltetés	Fogyasztói csoport	Külön áramkör?
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

3. Vezetékrendszer kiválasztása

Választott szerelési mód: _____

Védőcső / kábelcsatorna alkalmazása: _____

Környezeti szempontok: _____

Vezetőazonosítás (PE, N, fázisok): _____

4. Feszültségesési ellenőrzés

Egy vizsgált áramkörben $I = 10 \text{ A}$ és $R = 0,8 \Omega$. Számítsd ki ΔU értékét!

$\Delta U = I \times R =$ _____

5. Ellenőrzőlista

- ☐ Van főelosztó és alelosztó.
- ☐ Legalább 8 végáramkör szerepel.
- ☐ A világítási, dugaszolóaljzat- és nagyfogyasztói körök elkülönülnek.
- ☐ A PE és N elosztás helye jelölt.
- ☐ Az áramkörök megnevezése egyértelmű.
- ☐ A választott szerelési mód indokolható.