

29. hét - Kapcsolási rajzok olvasása • Feladatlap

Villamos szerelések • 11. évfolyam

1. Írd le saját szavaiddal, miért kell egy villanyszerelőnek kapcsolási rajzot olvasnia!
2. Párosítsd a rajztípust a feladattal: elvi rajz, szerelési rajz, kapocsterv, egyvonalas rajz.
3. Magyarázd meg a következő jelöléseket: L, N, PE, QF, S1, K1, H1, X1.
4. Írd le a rajzolás helyes sorrendjét legalább hat lépésben!
5. Egy START–STOP vezérlésen a motor nem indul. Milyen három mérési pontot jelölnél ki a rajz alapján?

6. Igaz vagy hamis?

- a) Az elvi rajz mindig pontosan a fizikai elhelyezést mutatja. ____
- b) A kapocsszám segít azonosítani a bekötési pontot. ____
- c) A főáramkört és a vezérlőáramkört érdemes külön kezelni. ____
- d) Hibakeresésnél elég találmra kötéseket bontani. ____
- e) A PE vezető szerepét rajzolásáskor is figyelni kell. ____

7. IAP minihelyzet

A rajzon K1 tekercs A1–A2 kapcsokkal szerepel, mellette K1 13–14 érintkező is látható. Magyarázd el, miért ugyanahhoz a készülékhez tartozhatnak, de más funkciót látnak el!