

Villamos szerelések

22. hét - Mágneskapcsolók és segédrelék szerelése

11. évfolyam • 64-66. óra • Ipari szerelvények szerelése

Gyakorlati feladat

Cél: mágneskapcsoló és segédrelé azonosítása, DIN-sínes szerelése, kapcsainak beazonosítása és ellenőrzése.

1. Eszközzazonosítás

Azonosíts legalább egy mágneskapcsolót és egy segédrelét. Jegyezd fel a gyártót, típust, tekercsfeszültséget és az érintkezők adatait.

2. Kapocsazonosítás

Keresd meg és dokumentáld az A1-A2 tekercskapcsokat, a főérintkezőket és legalább egy NO, illetve NC segédérintkezőt.

3. Mechanikai szerelés

Feszültségmentes állapotban rögzítsd a készülékeket DIN-sínre. Ellenőrizd a stabil rögzítést és a hozzáférhetőséget.

4. Vezetékezés

A tanári kapcsolási rajz szerint készíts egyszerű vezérlőkört. Használj megfelelő vezetéket, érvéghüvelyt és rendezett nyomvonalat.

5. Mérés

Feszültségmentesen folytonosságméréssel ellenőrizd a NO és NC érintkezők alapállapotát.

6. Ellenőrző jegyzőkönyv

Rögzítsd: készülék típusa, tekercsfeszültség, kapocsjelölések, mérési eredmények, észlelt hiba vagy eltérés.

Ellenőrzési pont	Eredmény
Tekercsfeszültség	
A1-A2 azonosítva	
NO érintkező	
NC érintkező	
DIN-sínes rögzítés	
Vezetékezés	