

Villamos szerelések

24. hét - Motorvédő kapcsolók és túlterhelés-védelem

11. évfolyam • 70-72. óra • Ipari szerelvények szerelése

Gyakorlati feladat

Cél: motorvédő kapcsoló és túlterhelési relé azonosítása, beállítási tartományának értelmezése, szerelése és vezérlőköri védelmi érintkezőjének ellenőrzése.

1. Készülékazonosítás

Azonosíts motorvédő kapcsolót és/vagy túlterhelési relét. Jegyezd fel a típust, áramtartományt, főáramköri kapcsokat és segédérintkezőket.

2. Adattábla-elemzés

A megadott motor adattáblájáról keresd ki a névleges áramot. Döntsd el, hogy a rendelkezésre álló védelmi készülék tartománya alkalmas-e.

3. Érintkezővizsgálat

Feszültségmentesen multiméterrel vizsgáld meg a 95-96 és 97-98 érintkezők állapotát alaphelyzetben és a teszt/leoldás működtetésekor.

4. Mechanikai szerelés

Szereld a készüléket DIN-sínre vagy a gyártó által előírt módon a mágneskapcsolóhoz. Ellenőrizd a stabil rögzítést.

5. Vezérlőköri bekötés

A 95-96 NC védelmi érintkezőt kösd sorosan a KM1 mágneskapcsoló vezérlőkörébe a rajz szerint.

6. Beállítás és ellenőrzés

Állítsd be a tanár által megadott értéket. Ellenőrizd a kapocskötéseket, vezetékelölést, beállítást és a kapcsolási rajzzal való egyezést.

7. Működési próba

Tanári engedéllyel végezd el a próbát. Leoldáskor a KM1 ejtsen el, a motor főáramköre kapcsoljon le. Dokumentáld a tapasztalatot.

Ellenőrzési pont	Eredmény
Motor névleges árama	
Védelmi készülék tartománya	
Beállított áram	
95-96 alapállapot	
97-98 alapállapot	
Mechanikai rögzítés	

Működési próba	
----------------	--