

Villamos szerelések

22. hét - Mágneskapcsolók és segédrelék szerelése

11. évfolyam • 64-66. óra • Ipari szerelvények szerelése

Feladatlap

A feladatokat a készülékek adattáblája és kapcsoljelölései alapján oldd meg.

1. Írd le a mágneskapcsoló hat fő szerkezeti elemét!
2. Rendeld a jelölésekhez a funkciót: A1-A2; 1L1-2T1; 13-14; 21-22!
3. Egy vezérlőkör 24 V DC feszültségű. A rendelkezésre álló kontaktor tekercse 230 V AC. Alkalmazható-e? Indokold!
4. Rajzolj egyszerű START-STOP vezérlőkört mágneskapcsolóval és öntartó segédérintkezővel!
5. Sorolj fel legalább öt ellenőrzési pontot, amelyet bekapcsolás előtt elvégzel!
6. Magyarázd el röviden, mikor célszerű segédrelét alkalmazni!