

IAP - Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Digitális oktatás • 9. hét

Világítási áramkörök és alapkapcsolások kialakítása, dokumentálása

Digitális szakmai gyakorlat

Digitális gyakorlat célja

Készíts teljes digitális dokumentációt egy egyszerű világítási áramkorról.

1. Elvi rajz

Rajzolj egy áramkörös kapcsolás elvi sémáját.

2. Szerelési rajz

Alakítsd át az elvi kapcsolást tényleges bekötési logikává kötődobozzal, kapcsolóval és világítótesttel.

3. Vezetőazonosítás

Minden vezetéket jelölj funkció szerint: L, kapcsolt L, N, PE.

4. Kötési jegyzék

Készíts legalább öt soros kötési jegyzéket: pontazonosító, vezető funkció, célpont, ellenőrzési mód.

5. Hibakeresési terv

Írj 6 lépéses ellenőrzési sorrendet arra az esetre, ha a lámpa nem kapcsolható le.

6. Két helyről kapcsolás

Készíts rövid működési magyarázatot és egyszerű vázlatot két váltókapcsoló alkalmazására.

Leadandó

1 elvi rajz + 1 szerelési rajz + vezetőazonosítás + kötési jegyzék + hibakeresési terv + váltókapcsolás-vázlat.

➤ IAP heti kihívás

Egy folyosói lámpát két helyről kell kapcsolni. Készíts olyan egyszerű kapcsolási logikát és jelölési rendszert, amelyből egy másik szerelő is egyértelműen megérti a két kapcsoló szerepét és a vezetők funkcióját.