

9. hét - Gyakorlat

Kapcsoló és dugalj szerelése oktatótáblán, kizárólag feszültségmentes állapotban.

Szükséges eszközök

Szerelvénydoboz, egypólusú kapcsoló, földelt dugalj, megfelelő vezetékek, blankoló, csavarhúzó, fogó, kétpólusú feszültségvizsgáló/mérőeszköz az oktatói előírás szerint.

Munkamenet

1. Azonosítsd a munkafeladatot és ellenőrizd a feszültségmentes állapotot.
2. Vizsgáld meg a dobozt, a szerelvényt és a vezetékek állapotát.
3. Készítsd elő a vezetővégeket az adott kapocs előírása szerint.
4. Kösd be az egypólusú kapcsolót úgy, hogy a fázisvezetőt szakítsa meg.
5. Kösd be a dugalj L, N és PE vezetőjét; ellenőrizd külön a PE rögzítését.
6. Rendezd el a vezetékeket a dobozban törés és becsípődés nélkül.
7. Rögzítsd a szerelvényt egyenesen és stabilan.
8. Végezz szemrevételezéses és mechanikai ellenőrzést; feszültség alá helyezés csak oktatói engedéllyel.

Értékelési szempontok

Biztonsági sorrend • helyes kapocsválasztás • vezető-előkészítés • PE kezelés • rendezett doboz • stabil rögzítés • ellenőrzés.

Hibavadászat

Az oktató készítsen elő 3-5 szándékos, feszültségmentes szerelési hibát. A tanuló nevezze meg a hibát, a lehetséges következményt és a javítás módját.