

25. hét - Feladatlap

Motorindító kapcsolások és motorvédelem

Név: _____ Dátum: _____

1. Írd le röviden, miért lehet szükség külön motorindító kapcsolásra!

2. Rajzold fel blokkvázlatként a közvetlen motorindítás főáramkörét!

3. Mi a csillag-delta indítás célja?

4. Csillagkapcsolásban hogyan változik a tekercsfeszültség és az indítónyomaték a delta kapcsoláshoz képest?

5. Nevezd meg a csillag-delta indító három kontaktorát és írd mellé a feladatukat!

6. Miért tilos a csillag- és deltakontaktornak egyszerre behúznia?

7. Mi az időrelé feladata?

8. Sorolj fel három okot, ami miatt a motorvédelem leoldhat!

IAP-kihívás: A motor csillagban szépen elindul, de delta kapcsoláskor a védelem azonnal leold. Írj fel legalább négy lehetséges hibát, majd számozd meg, milyen sorrendben ellenőriznéd őket!