

26. hét - Feladatlap

Kaputelefon és elektromos zár alapjai

Név: _____ Dátum: _____

- 1. Sorold fel egy alap kaputelefon-rendszer öt fő egységét!**
- 2. Írd le a hívás útját a kültéri hívógomb megnyomásától a beltéri jelzésig!**
- 3. Mi történik az ajtónyitó gomb megnyomásakor?**
- 4. Mi a különbség a kaputelefon vezérlőjele és az elektromos zár tápellátása között?**
- 5. Mit jelent a relén a COM, NO és NC jelölés?**
- 6. Miért okozhat bizonytalan zárnyitást egy túl hosszú vagy túl kis keresztmetszetű vezeték?**
- 7. A beszéd működik, de a zár nem nyit. Sorolj fel legalább négy lehetséges hibát!**

IAP-kihívás: A zárnyitó gomb megnyomásakor hallod a relé kattanását, de a zár nem mozdul. Készíts ötlépéses hibakeresési tervet, és minden lépéshez írd oda, mit mérnél vagy ellenőriznél!