

30. hét - Feladatlap

Erősáramú és gyengeáramú rendszerek együttműködése

Név: _____ Dátum: _____

1. Írd le saját szavaiddal, mi a különbség az információt továbbító vezérlőoldal és a teljesítményoldal között!

2. Egészítsd ki a jelutatót: jelenlétérzékelő → _____ → _____ → kontaktor → _____.

3. Miért nem célszerű egy PLC kis teljesítményű kimenetével közvetlenül nagy világítási csoportot kapcsolni?

4. Magyarázd meg az EMC fogalmát egy épületvillamossági példával!

5. Sorolj fel legalább négy okot, amiért egy jelvezeték hibásan működhet teljesítménykábelek közelében!

6. Készíts hétlépéses hibakeresési sorrendet: az érzékelő jelez, de a fogyasztó nem működik.

IAP-kihívás: Egy 24 V-os vezérlő kimenete aktív, a kontaktor mégsem húz be. Sorolj fel legalább öt lehetséges okot, majd határozd meg a legbiztonságosabb mérési sorrendet!