

2. hét - FELADATLAP

A dióda gyakorlati alkalmazásai az analóg elektronikában

1. Mit nevezünk egyenirányításnak?
2. Mi a félhullámú egyenirányító feladata?
3. Miben különbözik a Graetz-híd a félhullámú egyenirányítótól?
4. Mire használható a Zener-dióda?
5. Mire használható a LED az ipari gyakorlatban?
6. Mit jelent az $1N4007$ $VRRM = 1000\text{ V}$ adata?
7. Mit jelent az $I_F(AV) = 1\text{ A}$ adat?
8. Mekkora az $1N4007$ megadott rövid idejű csúcsárama?
9. Hasonlítsd össze röviden a $1N4007$ és a $1N4148$ alkalmazási területét az adatlapjuk alapján!
10. 12 V -os tápról 2 V nyitófeszültségű LED-et 10 mA -rel szeretnél működtetni. Számítsd ki az előtétellenállást!