

3. hét - FELADATLAP

A BJT tranzisztor mint erősítőelem

1. Mit jelent a BJT rövidítés?
2. Mi a β (h_{FE}) jelentése?
3. Mit jelöl I_B , I_C és I_E ?
4. Mi a különbség az NPN és PNP tranzisztor között?
5. Hogyan azonosítanád a BC547 és BC557 tranzisztort multiméterrel?
6. Ha $I_B = 0,1 \text{ mA}$ és $\beta = 100$, mekkora I_C várható az egyszerű modell szerint?
7. Mire használható a tranzisztor kapcsolóként?
8. Miért lehet szükség tranzisztorra PLC-kimenet és relé között?
9. Mit jelent a BC547 VCEO paramétere?
10. Milyen adatokat jegyeznél fel a tranzisztoros mérés labornaplójába?