

4. hét - FELADATLAP

A közös emitteres tranzisztoros erősítő

1. Mit jelent a közös emitteres kapcsolás?
2. Mit nevezünk munkapontnak?
3. Hogyan számítható a feszültségerősítés?
4. Mely feszültségeket mérjük a munkapont ellenőrzésekor?
5. Mi a csatolókondenzátor szerepe?
6. Mit figyelünk meg a bemeneti és kimeneti szinuszjelen?
7. Mekkora fázisfordítást hoz létre a közös emitteres fokozat?
8. Milyen ipari alkalmazásokban található közös emitteres fokozat?
9. Mit jelent a BC337 VCEO és hFE paramétere?
10. Mi változhat, ha módosítjuk a kollektor- vagy emitterellenállást?