

5. hét - FELADATLAP

A tranzisztor munkapontjának beállítása

Miért torzít az erősítő, és hogyan előzhetjük meg?

1. Mit nevezünk Q-pontnak?
2. Mit jelent az aktív tartomány?
3. Mit jelent a telítés?
4. Mit jelent a lezárás?
5. Miért fontos a helyes munkapont a torzításmentes erősítéshez?
6. Milyen feszültségeket mérünk a munkapont vizsgálatakor?
7. Mit jelent a clipping?
8. Mi az előfeszítő hálózat feladata?
9. Miért javíthatja az emitterellenállás a munkapont stabilitását?
10. Sorold fel az IAP mérnöki munkamódszer hat lépését!