

5. hét - FELADATLAP

Ellenállás, tekercs és kondenzátor váltakozó áramú körben

1. Melyik elem nem okoz fáziseltolást?
2. Mit okoz a tekercs váltakozó áramú körben?
3. Hogyan viselkedik a kondenzátor?
4. Mi az induktív reaktancia?
5. Írd fel X_L összefüggését!
6. Miért használunk kétcsatornás oszcilloszkópot?
7. Melyik elem alakítja az energiát hővé?
8. Mely elemek tárolnak és adnak vissza energiát?
9. Miért fontos a fáziseltolás villanymotoroknál?
10. Keress három tekercset és három kondenzátort tartalmazó készüléket!