

6. hét - FELADATLAP

Az impedancia fogalma

1. Mi az impedancia?
2. Miben különbözik az ellenállástól?
3. Mi a reaktancia?
4. Mi az AC Ohm-törvénye?
5. Mi az impedancia mértékegysége?
6. Számítsd ki I-t: $U = 24 \text{ V}$, $Z = 12 \text{ } \Omega$!
7. Számítsd ki I-t: $U = 48 \text{ V}$, $Z = 16 \text{ } \Omega$!
8. Számítsd ki Z-t: $U = 24 \text{ V}$, $I = 2 \text{ A}$!
9. Miért fontos az impedancia villanymotoroknál?
10. Készíts táblázatot R, XL, XC és Z kapcsolatáról!