

7. het - FELADATLAP

Teljesitmeny váltakozó áramú körökben

1. Mi a hatásos teljesítmény?
2. Mit jelent a meddő teljesítmény?
3. Mi a látszólagos teljesítmény?
4. Mit jelent a $\cos \phi$?
5. Miert szükséges a fázisjavítás?
6. Számítsd ki S -t: $U=230\text{ V}$, $I=5\text{ A}$!
7. Számítsd ki P -t: $U=230\text{ V}$, $I=5\text{ A}$, $\cos \phi=0,8$!
8. A fenti adatokból számítsd ki Q -t!
9. Rajzold fel a teljesítményháromszöget!
10. Keress három berendezést, amelynel jelentős lehet a meddő teljesítmény!