

8. hét - FELADATLAP

A háromfázisú váltakozó áram alapjai

1. Miért 120° a fáziseltolás?
2. Mi a különbség a fázis- és vonali feszültség között?
3. Mit jelent a csillagkapcsolás?
4. Mit jelent a háromszöghozzákapcsolás?
5. Mi a háromfázisú rendszer legnagyobb előnye?
6. Számítsd ki ULL értékét ULN = 230 V esetén!
7. Mekkora a fázisfeszültség, ha a vonali feszültség 400 V?
8. Jelöld egy rajzon L1, L2, L3 és N vezetőket!
9. Rajzolj csillagkapcsolást és jelöld a feszültségeket!
10. Mi történik a motor forgásirányával, ha két fázist felcserélünk?