

9. hét - FELADATLAP

Csillag- és háromszöghozkapsolások számításai

1. Mi a csillaghozkapsolás?
2. Mi a háromszöghozkapsolás?
3. Hogyan számítható a vonali feszültség csillaghozkapsolásban?
4. Hogyan számítható a vonali áram háromszöghozkapsolásban?
5. $U_f = 230\text{ V}$. Számítsd ki U_v -t!
6. $I_f = 5\text{ A}$. Számítsd ki I_v -t háromszöghozkapsolásban!
7. Rajzold le a motor kapcsolécét csillaghozkapsolásban!
8. Rajzold le a motor kapcsolécét háromszöghozkapsolásban!
9. Mit kell ellenőrizni a motor adattábláján bekötés előtt?
10. Határozd meg egy 400/690 V-os motor helyes hozkapsolását 400 V-os hálózaton, és indokold!