

11. hét - FELADATLAP

Rezonancia váltakozó áramú körökben

1. Nevezd meg a jegyzetben szereplő három kutatót, akik hozzájárultak a rezonancia megértéséhez!
2. Mit mutattak meg Tesla nagyfrekvenciás kísérletei?
3. Milyen szerepet játszottak a rezonáns LC-körök a rádiótechnikában?
4. Magyarázd el a rezonanciát a hinta példájával!
5. Mi történik az energiával az LC-körben megfelelő frekvencián?
6. Sorolj fel két olyan területet, ahol a rezonanciát tudatosan alkalmazzuk!
7. Sorolj fel két olyan ipari helyzetet, ahol a nem kívánt rezonanciát csillapítani kell!
8. Miért fontos a rezonancia ismerete az ipari automatizálásban?
9. Készíts kétszlopos táblázatot: HASZNOS rezonancia / KÁROS rezonancia!
10. Írj 5-6 mondatos összefoglalót arról, hogyan kapcsolódik a rezonancia az elektrotechnikához!