

12. hét - FELADATLAP

Háromfázisú váltakozó áramú rendszerek

1. Miért előnyös a háromfázisú rendszer?
2. Mit jelent a 120° -os fáziseltolás?
3. Miben különbözik a csillag- és háromszöghkapcsolás?
4. Írd fel a háromfázisú aktív teljesítmény képletét!
5. Nevez meg legalább három ipari alkalmazást!
6. Rajzolj három, egymáshoz képest 120° -kal eltolt fázisvektort!
7. Készíts csillagkapcsolási vázlatot!
8. Készíts háromszöghkapcsolási vázlatot!
9. Egy 400 V-os motor $I=8$ A és $\cos\varphi=0,82$ adatokkal üzemel. Számítsd ki az aktív teljesítményét!
10. Írd le, milyen kapcsolatot látsz a háromfázisú rendszer és az ipari villamos hajtások között!