

15. hét - FELADATLAP

Frekvenciaváltók felépítése és működése

1. Melyik a frekvenciaváltó három fő egysége?
2. Mi az egyenirányító feladata?
3. Mi a DC-közbensőkör feladata?
4. Mi az inverter feladata?
5. Mit jelent a PWM?
6. Hogyan szabályozza a frekvenciaváltó a motor fordulatszámát?
7. Sorolj fel legalább négy ipari alkalmazást!
8. Egy négyfázisú motor szinkron fordulatszáma 50 Hz-en 1500 1/min. Mennyi 35 Hz-en?
9. Mit kell azonosítani a frekvenciaváltón a laborfeladat során?
10. Mi a forrásanyag szerint az üzembe helyezési hibák egyik leggyakoribb oka?