

23. hét - FELADATLAP

Háromfázisú transzformátorok és kapcsolási csoportok

1. Miért alkalmazunk háromfázisú rendszert?
2. Hány primer és hány szekunder tekercse van a háromfázisú transzformátornak?
3. Mi a csillagkapcsolás előnye?
4. Mire használják a deltakapcsolást?
5. Mit jelent az Yy jelölés?
6. Mit jelent a Dy jelölés?
7. Mit jelent a Dyn11 jelölés D betűje?
8. Mit jelent az n betű?
9. Mit jelent a 11-es órajelölés?
10. Hol alkalmaznak háromfázisú transzformátorokat?