

Az elektromos áram - Feladatlap

3. hét • Fogalmak, irányok és áramerősség

1. Egészítsd ki!

Fogalom	Meghatározás
Elektromos áram	
Áramerősség	
Hagyományos áramirány	
Elektronáramlási irány	
Zárt áramkör	

2. A létrejött feltételei

Szükséges feltétel	Miért szükséges?
Szabad töltéshordozók	
Feszültségkülönbség	
Zárt vezető út	

3. Jel, mértékegység, összefüggés

Mennyiség	Jel	Mértékegység
Áramerősség		
Töltés		
Idő		

4. Irányok

Rajzolj nyilat egy elem és fogyasztó egyszerű áramkörén a hagyományos áramirány, majd más színnel az elektronáramlás irányának jelölésére!

Rajz helye

Áramerősség - Feladatlap

3. hét • Számítás, műszerhasználat és hibakeresés

5. Számítsd ki!

Adatok	Keresett	Számítás	Eredmény
$Q = 12 \text{ C}; t = 4 \text{ s}$	I		
$I = 0,5 \text{ A}; t = 20 \text{ s}$	Q		
$Q = 30 \text{ C}; I = 2 \text{ A}$	t		

6. Ampermérő-szabályok

Állítás	Igaz / hamis	Javítás, ha hamis
Az ampermérőt párhuzamosan kötjük.		
A legnagyobb méréshatárral kezdünk.		
Árammérés előtt ellenőrizzük a piros vezeték aljzatát.		
Árammérő állásban közvetlenül a forrás pólusaira kapcsolhatjuk.		

7. Hibakeresés

A LED nem világít. Sorolj fel négy lehetséges okot és a biztonságos ellenőrzés módját!

Lehetséges hiba	Ellenőrzés

8. Szakmai kérdés

Miért utalhat motorhiba vagy túlterhelés kialakulására a névlegesnél nagyobb áramfelvétel?
