

9. hét • Feladatlap

Vegyes ellenálláskapcsolások

Név: _____	Dátum: _____	Elérhető pont: 30
------------	--------------	-------------------

A. Felismerés és stratégia - 8 pont

1. Írd le az egyszerűsítés öt lépését! (5 p)

.....

2. Egészítsd ki! (3 p)

Soros részben az _____ azonos. Párhuzamos részben a _____ azonos. Minden lépés után érdemes a hálózatot _____.

B. Számítások - 16 pont

3. Számítsd ki: $100\ \Omega + (220\ \Omega \parallel 220\ \Omega)$! (4 p)

.....

4. Számítsd ki: $(100\ \Omega + 100\ \Omega) \parallel 200\ \Omega$! (4 p)

.....

5. $U = 21\text{ V}$ és $R_e = 210\ \Omega$. Határozd meg a teljes áramot! (2 p)

.....

6. A 3. feladat kapcsolásában $I = 0,10\text{ A}$. Számítsd ki a $100\ \Omega$ -os soros ellenállás feszültségét és a párhuzamos rész feszültségét! (4 p)

.....

7. A párhuzamos rész feszültsége 11 V , mindkét ág $220\ \Omega$. Számítsd ki az ágáramokat, majd ellenőrizd az összáramot! (2 p)

.....

C. Alkalmazás - 6 pont

8. Miért nem tekinthető két ellenállás sorosnak, ha közös pontjukról egy harmadik ág is leágazik? (2 p)

.....

9. Egy számítás végén R_e nagyobb lett minden soros és párhuzamos elemet tartalmazó hálózatban, mint az összes ellenállás összege. Mit gyanítasz? (2 p)

.....

10. Írd fel a csomóponti és a hurok-ellenőrzés alapösszefüggését! (2 p)

.....

Önellenőrzés

Állítás	Igen	Gyakorlom
Felismerem a soros és párhuzamos részleteket.	☐	☐
Lépésenként egyszerűsítem a hálózatot.	☐	☐
Vissza tudom számítani az ágakatokat.	☐	☐

Tanári értékelés

Terület	Pont
Felismerés és stratégia	___ / 8
Számítások	___ / 16
Alkalmazás	___ / 6
Összesen	___ / 30