

13. hét • Feladatlap

Egyenáramú villamos mérések

Név: _____ Dátum: _____ Elérhető pont: 30

A. Műszerbeállítás - 10 pont

1. Töltsd ki a táblázatot! (6 p)

Mérés	Funkció	Bekötés	Piros aljzat
Feszültség			
Áramerősség			
Ellenállás			

2. Miért a legnagyobb méréshatárról indulunk ismeretlen értéknél? (2 p)

.....

.....

3. Mit jelent a negatív előjel DC feszültségméréskor? (2 p)

.....

.....

B. Hibafelismerés - 10 pont

4. Mi történhet, ha az ampermérőt párhuzamosan kötjük a tápegységre? (3 p)

.....

.....

5. Miért tilos feszültség alatt ellenállást mérni? (2 p)

.....

.....

6. A műszer OL jelzést mutat ellenállásméréskor. Írj két lehetséges okot! (2 p)

.....

.....

7. Árammérés után miért kell a piros vezetékot visszatenni a V/ Ω aljzatba? (3 p)

.....

.....

.....

C. Számítás és jegyzőkönyv - 10 pont

8. $U = 11,8 \text{ V}$ és $I = 0,025 \text{ A}$. Számítsd ki R értékét! (3 p)

.....

9. Egy 470Ω névleges ellenálláson $11,9 \text{ V}$ és $24,8 \text{ mA}$ mérhető. Számítsd ki a mért adatokból R -t és az eltérést! (4 p)

.....

10. Sorolj fel hat kötelező adatot egy mérési jegyzőkönyvből! (3 p)

.....

.....

Önellenőrzés

Állítás	Igen	Gyakorlom
Helyesen választok funkciót és aljzatot.	☐	☐
Biztonságosan végzek árammérést.	☐	☐
A mért adatokat mértékegységgel dokumentálom.	☐	☐

Tanári értékelés

Terület	Pont
Műszerbeállítás	___ / 10
Hibafelismerés	___ / 10
Számítás és jegyzőkönyv	___ / 10
Összesen	___ / 30