

15. het - FELADATLAP

Egyenaramu aramforrasok es feszultsegforrasok

1. Alapfogalmak

- Fogalmazd meg saját szavaiddal, mi a feszultsegforras.
- Mi a kulonbseg a primer es a szekunder aramforras kozott?
- Sorolj fel legalabb harom egyenaramu aramforrast.
- Mit jelent a polaritas, es miért fontos?

2. Osszehasonlitas

- Keszits ketoszlopos osszehasonlitast: elem - akkumulator. Szempontok: tolthetosag, felhasznalas, nevleges feszultseg, tipikus alkalmazas.
- Magyarázd meg, miért képes egy zseblampa elemről működni, miközben egy elektromos tűzhely nem.

3. Szamitas

- Ket darab 1,5 V-os elemet sorba kapcsolunk. Mekkora a kapocsfeszultseg?
- Ket azonos 1,5 V-os elemet parhuzamosan kapcsolunk. Mekkora marad a nevleges feszultseg?
- Egy 12 V-os akkumulator 7 Ah kapacitasu. Becsuld meg az energiatartalmat Wh-ban.

4. Hibakereses

- Egy LED nem vilagit a labor tapegysegrol. Irj legalabb negy ellenorzesi lepest.
- Mi tortenhet, ha egy aramforras kivezeteseit kozvetlenul rovidre zarjuk?
- Milyen meresi hibát követ el az, aki feszultsegmereshez rossz muszerallast választ?

5. Mini ellenorzes

- Volta melyik talalmanya kapcsolodik a tema tortenetehez?
- Mi az aramkorlatozas szerepe a laboratoriumi tapegysegen?
- Mit jelent a terheletlen es a terhelt feszultseg?