

24. hét - FELADATLAP

Tranzisztoros kapcsolások és relémeghajtás

1. Kapcsolóüzem

- Mit jelent a tranzisztor lezárt állapota?
- Mit jelent a telítés?
- Miért alkalmas a tranzisztor relé meghajtására?

2. Relé

- Nevezd meg a relé fő részeit.
- Mit jelent az NO és NC jelölés?
- Mi a különbség a relétekercs és az érintkezők között?

3. Védődióda

- Miért szükséges a védődióda induktív terhelésnél?
- Rajzold be helyesen az 1N4007 diódát a relétekercs mellé.
- Mi történhet a védődióda hibás bekötésekor?

4. Számítás

- Méretezz egyszerű bázisellenállást a megadott adatokból.
- Határozd meg a relétekercs áramát.
- Becsüld meg a tranzisztor teljesítményvesztését.

5. Ipari alkalmazás

- Sorolj fel három ipari alkalmazást tranzisztoros relémeghajtásra.
- Magyarázd el, hogyan kapcsolhat egy PLC kis kimeneti árama nagyobb terhelést.