

30. hét - FELADATLAP

A frekvenciaváltó belülről - Az energia útja a hálózattól a villanymotorig

1. Energiaút

- Állítsd sorrendbe: hálózat, EMC-szűrő, Graetz-híd, DC közbenső kör, IGBT inverter, motor.
- Mi a Graetz-híd feladata?
- Mi történik a DC közbenső körben?

2. DC közbenső kör

- Mi a pufferkondenzátorok feladata?
- Miért van szükség előtöltő áramkörre?
- Mi a fékezőellenállás szerepe?

3. Inverter

- Mi az IGBT inverter feladata?
- Hogyan kapcsolódik hozzá a PWM vezérlés?
- Mely korábban tanult félvezetőkhez kapcsolódik ez a témakör?

4. Vezérlés

- Sorolj fel vezérlőelektronikai egységeket.
- Milyen I/O-k lehetnek egy frekvenciaváltón?
- Mire szolgál a kommunikációs kapcsolat?

5. Hibakeresési megfigyelések

- Milyen látható hibajeleket keresnél egy szétszerelt készüléken?
- Mely egységeket kell azonosítani a labor során?