

31. hét - FELADATLAP

A frekvenciaváltó csatlakozásai és gyakorlati alkalmazása

1. Kapocsjelölések

- Mit jelent az R/L1, S/L2, T/L3 jelölés?
- Mire szolgál az U, V, W kapocscsoport?
- Mi a PE feladata?

2. Digitális vezérlés

- Mit jelent a DI és DO?
- Milyen parancsokat jelölhet a RUN, STOP, FWD és REV?
- Értelmezz egy egyszerű digitális vezérlőkapcsolást.

3. Analóg vezérlés

- Mire használható a 0-10 V jel?
- Milyen ipari analóg jel szerepel még a tananyagban?
- Hogyan használható potenciométer fordulatszám-szabályozásra?

4. Kommunikáció

- Mit jelent az RS-485 / Modbus jelölés?
- Miért lehet szükség kommunikációra egy frekvenciaváltón?

5. Dokumentáció

- Miért nem elegendő kizárólag a kapocsfeliratokra hagyatkozni?
- Milyen dokumentum alapján kell a bekötést ellenőrizni?