

4. hét - Feladatlap

A villamosság három alapfogalma

FESZÜLTSG (U)	ÁRAMERŐSSÉG (I)	ELLENÁLLÁS (R)
volt (V)	amper (A)	ohm (Ω)

Név: _____ Dátum: _____

1. Párosítsd a mennyiséget a jelével és mértékegységével!

Mennyiség	Jel	Mértékegység
Feszültség	_____	_____
Áramerősség	_____	_____
Ellenállás	_____	_____

2. Saját szavaiddal: mit jelent a feszültség?

3. Mit fejez ki az áramerősség?

4. Mi az ellenállás szerepe egy áramkörben?

5. Írj egy-egy gyakorlati példát feszültségforrásra és fogyasztóra!

6. Miért kell előtétellenállás egy LED-hez?

--

--

7. Mi történhet túl nagy áramerősség esetén?

8. Jelöld, hogy igaz vagy hamis!

Állítás	Igaz	Hamis
A feszültség jele U.	☐	☐
Az áramerősség mértékegysége volt.	☐	☐
Az ellenállás akadályozza az áram folyását.	☐	☐
Az Ohm-törvényt ezen a héten már számoljuk.	☐	☐
A három mennyiség együtt befolyásolja az áramkör működését.	☐	☐

9. Rövid összefoglalás

Írj 3-4 mondatot arról, hogyan kapcsolódik egymáshoz a feszültség, az áramerősség és az ellenállás!
