

7. HÉT

Feladatlap

7. hét • Ohm-törvény alkalmazása

Név: _____ Dátum: _____

1. Válaszd ki a képletet és számolj!

1. $U = 24 \text{ V}$, $R = 8 \Omega$. $I = ?$

Képlet: _____ Behelyettesítés: _____ Eredmény: _____

2. $I = 0,4 \text{ A}$, $R = 30 \Omega$. $U = ?$

Képlet: _____ Behelyettesítés: _____ Eredmény: _____

3. $U = 48 \text{ V}$, $I = 2 \text{ A}$. $R = ?$

Képlet: _____ Behelyettesítés: _____ Eredmény: _____

4. $U = 9 \text{ V}$, $R = 330 \Omega$. $I = ?$

Képlet: _____ Behelyettesítés: _____ Eredmény: _____

5. $U = 230 \text{ V}$, $I = 0,5 \text{ A}$. $R = ?$

Képlet: _____ Behelyettesítés: _____ Eredmény: _____

6. Hibakereső feladatok

Hibás megoldás	Mi a hiba?	Helyes megoldás
$U = 12 \text{ V}$, $R = 6 \Omega \rightarrow I = 72 \text{ A}$		
$U = 24 \text{ V}$, $I = 2 \text{ A} \rightarrow R = 12 \text{ V}$		
$I = 0,5 \text{ A}$, $R = 10 \Omega \rightarrow U = 0,05 \text{ V}$		

7. Számított és mért értékek

Mérés	Számított érték	Mért érték	Eltérés	Lehetséges ok
1.				
2.				
3.				

8. Miért kell a számítás eredményét ellenőrizni?

9. Miért térhet el a mért érték a számítottól?

10. Mit jelent szakmailag a reális eredmény?

11. Hogyan ellenőrzöd a saját megoldásodat?
