

9. HÉT

Mikor működik egy áramkör? - Feladatlap

9. hét • Fogalmak, működés és hibakeresés

Név: _____ Dátum: _____

1. Nevezd meg az áramkör részeit!

Sorszám	Áramköri elem	Feladata
1.		
2.		
3.		
4.		

2. Döntsd el: nyitott vagy zárt?

Helyzet	Nyitott / zárt	Működik? Miért?
A kapcsoló nyitva van.		
Egy vezeték lecsúszott.		
A kapcsoló zárva, minden kötés ép.		
A LED fordítva van bekötve.		

3. Javítsd ki a tévhiteket!

Tévhit	Helyes szakmai magyarázat
Az elektromos áram elfogy a fogyasztóban.	
Egyetlen vezeték is elegendő.	
A kapcsoló termeli az áramot.	

4. Hibakeresési sorrend

Egy izzó nem világít. Írd le az első öt ellenőrzési lépést!

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

5. Mini projekt - Saját áramkör

Rajzolj egy egyszerű áramkört. Nevezd meg a forrást, a vezetéket, a kapcsolót és a fogyasztót, majd két mondatban magyarázd el a működését.
