

A villanyszerelők közös nyelve - Feladatlap

10. hét • Kapcsolási rajzok és villamos jelképek

1. Feladat - Párosítsd a fogalmat a jelentéssel!

Fogalom	Jelentés / válasz
Kapcsolási rajz	
Rajzjel	
Csomópont	
Fogyasztó	
Kapcsoló	

2. Feladat - Igaz vagy hamis?

Állítás	I / H	Javítás, ha hamis
A kapcsolási rajz és a szerelési rajz ugyanaz.		
A csomópont a vezetők villamos kapcsolódási pontja.		
Minden kereszteződő vezeték kapcsolódik egymáshoz.		
A rajzjelek az ipari dokumentációban is fontosak.		

3. Feladat - Nevezd meg a rajzjelet!

Írd a rajz mellé a megfelelő megnevezést: vezeték, csomópont, elem, kapcsoló, nyomógomb, biztosíték, izzó, LED, ellenállás.

Sorszám	Rajzjel / oktatói kártya helye	Megnevezés
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

A villanyszerelők közös nyelve - Feladatlap

10. hét • Önálló alkalmazás

4. Feladat - Olvasd le a kapcsolási rajzt!

A bemutatott egyszerű kapcsolási rajz alapján válaszolj!

Kérdés	Válasz
Milyen energiaforrás szerepel a rajzon?	
Hány fogyasztó található benne?	
Hol lehet nyitni vagy zárni az áramkört?	
Van-e jelölt csomópont?	
Milyen feltétellel működik a fogyasztó?	

5. Feladat - Készíts kapcsolási rajzt!

Rajzolj egy egyszerű áramkört, amely tartalmaz egy elemet, egy kapcsolót és egy izzót vagy LED-et. Használj szabványos jelképeket!

6. Rövid magyarázat

Írd le 3-4 mondatban, hogyan működik az általad rajzolt áramkör!