

Soros kapcsolás - Feladatlap

11. hét • Egyetlen áramút

1. Feladat - Egészítsd ki!

Mondat	Hiányzó rész
Soros kapcsolásban az elemek _____ kapcsolódnak.	
Az áram számára _____ út áll rendelkezésre.	
Szakadáskor az áramkör _____.	
A tápfeszültség a fogyasztókon _____.	

2. Feladat - Igaz vagy hamis?

Állítás	I / H	Javítás
Soros kapcsolásban minden elemen ugyanaz az áram halad át.		
Egy kiégett izzó mellett a másik biztosan tovább világít.		
A tápfeszültség megoszlik a fogyasztókon.		
A soros áramkörben több egymástól független áramút van.		

3. Feladat - Következtess!

Helyzet	Mi történik és miért?
Két izzó sorba kapcsolva halványabban világít.	
Az egyik izzót kicsavarjuk.	
Egy vezeték megszakad.	
Nagyobb ellenállású fogyasztót kötünk sorba.	

Soros kapcsolás - Feladatlap

11. hét • Rajz és számolás

4. Feladat - Rajzolj soros kapcsolást!

Rajzolj egy elemet, kapcsolót és két fogyasztót tartalmazó soros áramkört szabványos rajzjelekkel.

5. Feladat - Feszültségmegoszlás

A tápegység feszültsége 12 V. Az első fogyasztón 5 V-ot mérünk. Mekkora feszültség jut a második fogyasztóra? Írd le az összefüggést és a számítást!

Adat	Érték
U táp	12 V
U1	5 V
U2	
Összefüggés	$U \text{ táp} = U1 + U2$

6. Rövid válasz

Miért alszik ki minden fogyasztó, ha a soros áramkör egyetlen ponton megszakad?