

Párhuzamos kapcsolás - Feladatlap

12. hét • Ágak és elágazási pontok

1. Feladat - Egészítsd ki!

Mondat	Hiányzó rész
Párhuzamos kapcsolatban a fogyasztók külön _____ vannak.	
Az áram az elágazási pontnál több _____ oszlik.	
Minden ágon a _____ mérhető.	
Egy ág megszakadásakor a többi ág _____.	

2. Feladat - Igaz vagy hamis?

Állítás	I / H	Javítás
Minden párhuzamos ágon ugyanakkora feszültség van.		
Minden ágon mindig ugyanakkora áram folyik.		
Egy ág megszakadása leállítja az összes fogyasztót.		
A lakások fogyasztói jellemzően párhuzamosan kapcsolódnak.		

3. Feladat - Hasonlítsd össze!

Tulajdonság	Soros	Párhuzamos
Áramutak száma		
Feszültség viselkedése		
Meghibásodás hatása		
Gyakorlati példa		

Párhuzamos kapcsolás - Feladatlap

12. hét • Rajz és számolás

4. Feladat - Rajzolj párhuzamos kapcsolást!

Rajzolj egy tápegységet, kapcsolót és két külön ágba elhelyezett fogyasztót szabványos rajzjelekkel.

5. Feladat - Árammegoszlás

A főág árama 1,2 A. Az első ágba 0,5 A folyik. Mekkora a második ág árama?

Adat	Érték
I fő	1,2 A
I1	0,5 A
I2	
Összefüggés	$I_{\text{fő}} = I_1 + I_2$

6. Rövid válasz

Miért világít tovább a másik izzó, ha az egyik párhuzamos ág megszakad?