

Vegyes kapcsolások - Feladatlap

13. hét • Felismerés és szakmai döntés

1. Feladat - Nevezd meg a kapcsolási módot!

Példa	Soros / párhuzamos / vegyes	Indoklás
Lakás két külön kapcsolható lámpája		
Vészleállító érintkezők láncja		
Két párhuzamos jelzőlámpa közös biztosítékkal		
Régi karácsonyfaizzó-fűző		

2. Feladat - Igaz vagy hamis?

Állítás	I / H	Javítás
A párhuzamos kapcsolás minden feladatra jobb.		
A soros kapcsolást biztonsági láncokban ma is használják.		
A vegyes kapcsolás soros és párhuzamos részeket tartalmaz.		
Minden villamos áramkör ugyanúgy épül fel.		

3. Feladat - Válassz és indokolj!

Feladat	Választott mód	Szakmai indok
Két lámpa egymástól független működtetése		
Két biztonsági feltétel együttes teljesülése		
Közös védelem és több önálló fogyasztó		

Vegyes kapcsolások - Feladatlap

13. hét • Tervezés és hibakeresés

4. Feladat - Tervezd meg a garázsvilágítást!

Készíts kapcsolási rajzot két, egymástól függetlenül működtethető lámpával és közös védelemmel.

5. Szakmai indoklás

Szempont	Indoklás
Biztonság	
Üzembiztonság	
Karbantarthatóság	
Funkció	

6. Hibakeresés

Egy vegyes áramkör egyik párhuzamos ága nem működik, a másik igen. Sorolj fel három lehetséges hibát és az ellenőrzés módját!

Lehetséges hiba	Ellenőrzés