

Mit tudok már? - Összefoglaló feladatlap

17. hét • Első félévi tudáspróba

1. Feladat - Fogalmi gyorspróba

Fogalom	Jel / mértékegység	Rövid magyarázat
Feszültség		
Áramerősség		
Ellenállás		
Teljesítmény		
Villamos energia		

2. Feladat - Számítás

Adatok	Keresett	Számítás és eredmény
$U = 12 \text{ V}; R = 120 \Omega$	$I = ?$	
$I = 0,5 \text{ A}; R = 24 \Omega$	$U = ?$	
$U = 230 \text{ V}; I = 2 \text{ A}$	$P = ?$	
$P = 1,5 \text{ kW}; t = 2 \text{ h}$	$E = ?$	

3. Feladat - Kapcsolások

Állítás	Soros	Párhuzamos
Az áramerősség minden elemen azonos.	☐	☐
A feszültség az ágakon azonos.	☐	☐
Egy fogyasztó kiesése megszakíthatja az egész kört.	☐	☐
A fogyasztók egymástól függetlenül működhetnek.	☐	☐

4. Feladat - Rajz és működés

Rajzolj egy energiaforrásból, kapcsolóból és LED-ből álló áramkört előtét-ellenállással! Jelöld az áram irányát.

Mit tudok már? - Összefoglaló feladatlap

17. hét • Mérés, hibakeresés és önértékelés

5. Feladat - Műszerválasztás

Feladat	Mérési mód	Kapcsolás / feltétel
12 V-os tápegység ellenőrzése		
Vezeték szakadásának vizsgálata		
230 V-os hálózati feszültség ellenőrzése elméletben		
Ellenállás értékének mérése		

6. Feladat - Hibakeresési terv

Egy kiefeszültségű lámpakör nem működik. Írd le a vizsgálat logikus sorrendjét!

Lépés	Mit ellenőrzök?	Milyen eredményt várok?
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

7. Önálló szakmai elemzés

Írj 4-5 mondatot arról, miért nem elég, ha egy áramkör csak működik! Térj ki a biztonságra, mérésre és dokumentálásra.

8. Saját tudástérkép

Biztosan tudom	Még gyakorlom	A következő célom