

Hogyan kapcsol egy relé? - Feladatlap

21. hét • Felépítés és működés

1. Feladat - Párosítsd!

Relérész	Feladat
Tekercs	
Horgony	
Rugó	
NO érintkező	
NC érintkező	

2. Feladat - Egészítsd ki!

Mondat	Hiányzó rész
A relé _____ működtetett kapcsoló.	
Az NO érintkező nyugalomban _____.	
Az NC érintkező meghúzáskor _____.	
A mozgó vasrészt _____ nevezzük.	

3. Feladat - Állapotvizsgálat

Tekercs	Horgony	NO	NC
Árammentes			
Gerjesztett			

4. Feladat - Igaz vagy hamis?

Állítás	I / H	Javítás
A relében nincs elektromágnes.		
A vezérlőkör és a kapcsolt kör galvanikusan leválasztható.		
Minden relé érintkezőterhelhetősége azonos.		
A rugó segíti a visszaállást.		

Relés vezérlés - Feladatlap

21. hét • Kapcsolási logika és alkalmazás

5. Feladat - Rajzold meg!

Készíts egyszerű kapcsolási rajzot: 24 V-os nyomógomb működteti a relé tekercsét, az NO érintkező pedig egy külön táplált jelzőlámpát kapcsol.

6. Feladat - Vezérlőkör vagy kapcsolt kör?

Elem	Áramkör	Indoklás
Nyomógomb		
Relétekercs		
NO érintkező		
Jelzőlámpa		

7. Feladat - Reléadászat

Berendezés	Mit kapcsol a relé?	Miért előnyös?
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

8. Rövid magyarázat

Miért fontos a relé a PLC-kimenetek és a nagyobb teljesítményű fogyasztók között?