

2. hét - GYAKORLAT

A dióda gyakorlati alkalmazásai az analóg elektronikában

Mérőlabor célja

A diódák gyakorlati felismerése és mérése, valamint az egyenirányító kapcsolások vizsgálata.

Vizsgálat	Mérési adat	Eredmény	Következtetés
Dióda diódateszt			
LED nyitófeszültség			
Félhullámú egyenirányító			
Graetz-híd			
Pufferkondenzátor hatása			
LED előtétellenállás			

Labornapló

Jegyezd fel a vizsgált dióda típusát, a mért nyitófeszültséget és a mérésből levont következtetést.

Tápegység-vizsgálat

Azonosítsd a Graetz-hidat, a pufferkondenzátort és a LED állapotjelzőt.