

3. hét - GYAKORLAT

A BJT tranzisztor mint erősítőelem

Laborfeladat

BC547 tranzisztor vizsgálata, bázis-emitter nyitófeszültség mérése, LED vezérlése és egyszerű tranzisztoros kapcsoló felépítése.

Vizsgálat	Mért adat	Eredmény	Következtetés
Tranzisztor azonosítása			
Bázis-emitter nyitófeszültség			
Bázisáram IB			
Kollektoráram IC			
LED vezérlése			
Kapcsoló működése			

Tervezői kérdés

Egy PLC-kimenet 20 mA-t tud szolgáltatni, a relé 120 mA-t igényel. Gondold végig, hogyan használható tranzisztor a vezérlés köztes elemeként.