

4. hét - GYAKORLAT

A közös emitteres tranzisztoros erősítő

Mérőlabor

Építsd fel a közös emitteres erősítőt, mérd meg a munkapontot, majd vizsgáld a bemeneti és kimeneti jelet oszcilloszkóppal.

Mennyiség	Számított	Mért	Eltérés
UB			
UE			
UC			
Au (feszültségerősítés)			

Megfigyelés

Jegyezd fel a bemeneti és kimeneti amplitúdót, a számított és mért erősítést, valamint a 180°-os fázisfordítást.